
www.kiwi-kinderwissen.de

KiWi bietet auch
Schulworkshops rund um
das Thema Medien an:
z.B. Klassenchat, Bildrechte
oder KI
Ebenfalls im Angebot sind
Seminare für Lehrpersonal und
Pädagogische Fachkräfte sowie
Elternabende

@MEDIENKIWI

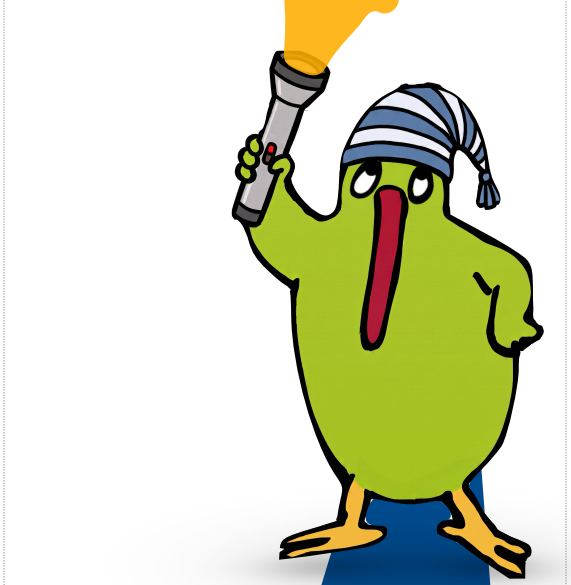


LESEZEICHEN

www.kiwi-kinderwissen.de


KiWi bietet auch
Schulworkshops rund um
das Thema Medien an:
z.B. Klassenchat, Bildrechte
oder KI
Ebenfalls im Angebot sind
Seminare für Lehrpersonal und
Pädagogische Fachkräfte sowie
Elternabende

@MEDIENKIWI

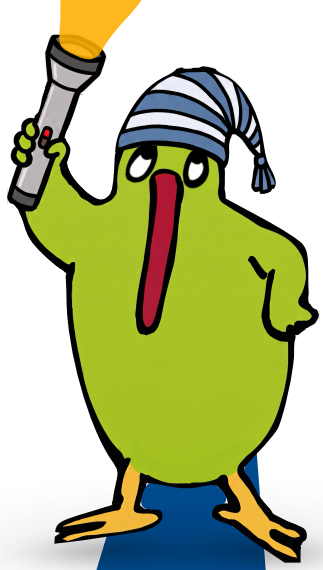


LESEZEICHEN

- Klebe das Kupferband auf die kupferfarbenen Streifen.
- Befestige die Leuchtdiode mit Tesafilm am oberen Rand der Karte, sodass das Licht außerhalb der Karte liegt.
- Achte darauf, dass + auf + ist und – auf – und die Pinne direkt auf dem Kupferband liegen.
- Klebe dann die Knopfbatterie auf das große Feld, + nach oben. Achte darauf, dass die Batterie nicht vom Klebeband abgedeckt wird.
- Wenn Du nun die Karte zuklappst, schließt sich der Stromkreis und die LED leuchtet.

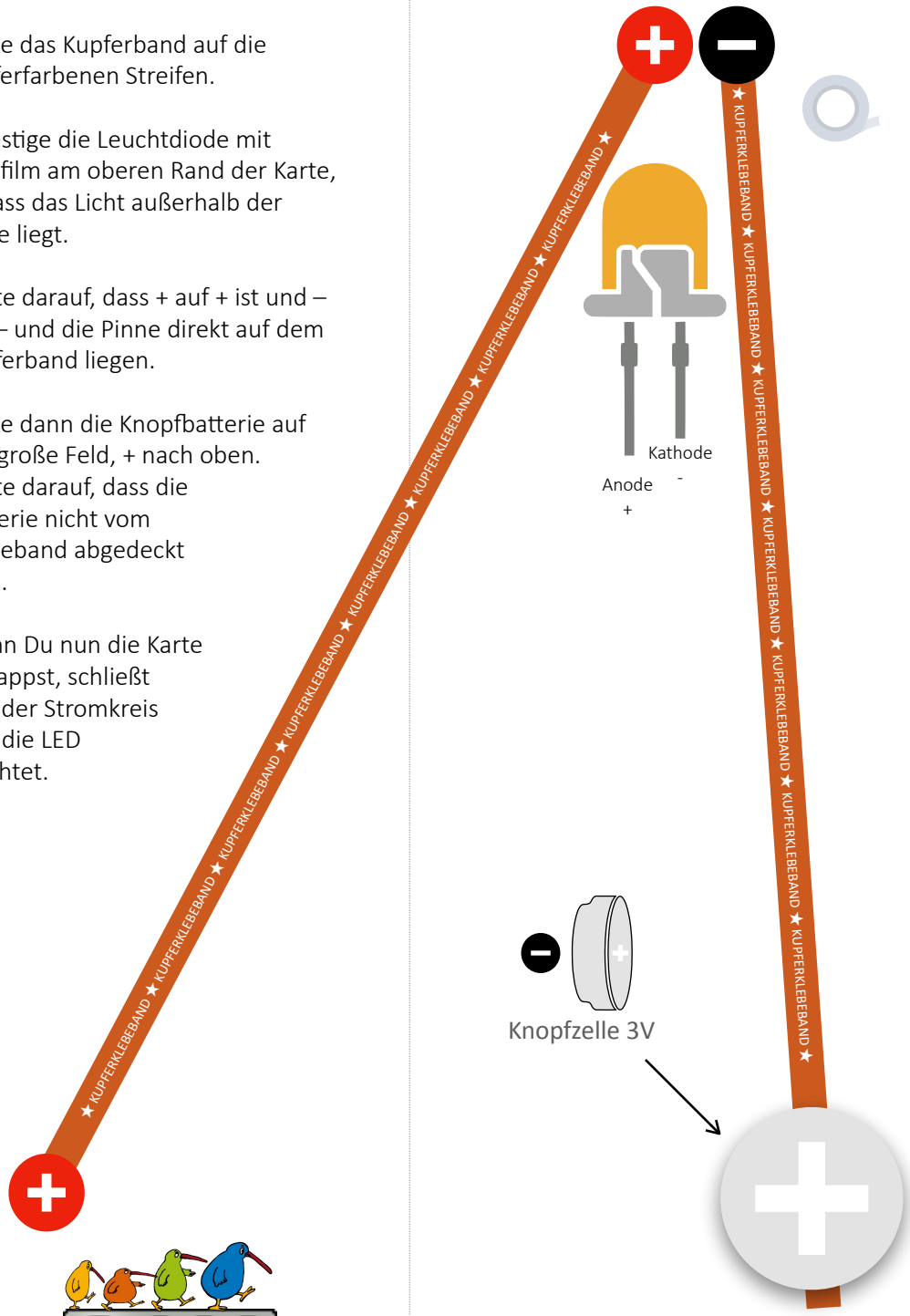

CC BY NC SA

- Klebe das Kupferband auf die kupferfarbenen Streifen.
- Befestige die Leuchtdiode mit Tesafilm am oberen Rand der Karte, sodass das Licht außerhalb der Karte liegt.
- Achte darauf, dass + auf + ist und – auf – und die Pinne direkt auf dem Kupferband liegen.
- Klebe dann die Knopfbatterie auf das große Feld, + nach oben. Achte darauf, dass die Batterie nicht vom Klebeband abgedeckt wird.
- Wenn Du nun die Karte zuklappst, schließt sich der Stromkreis und die LED leuchtet.

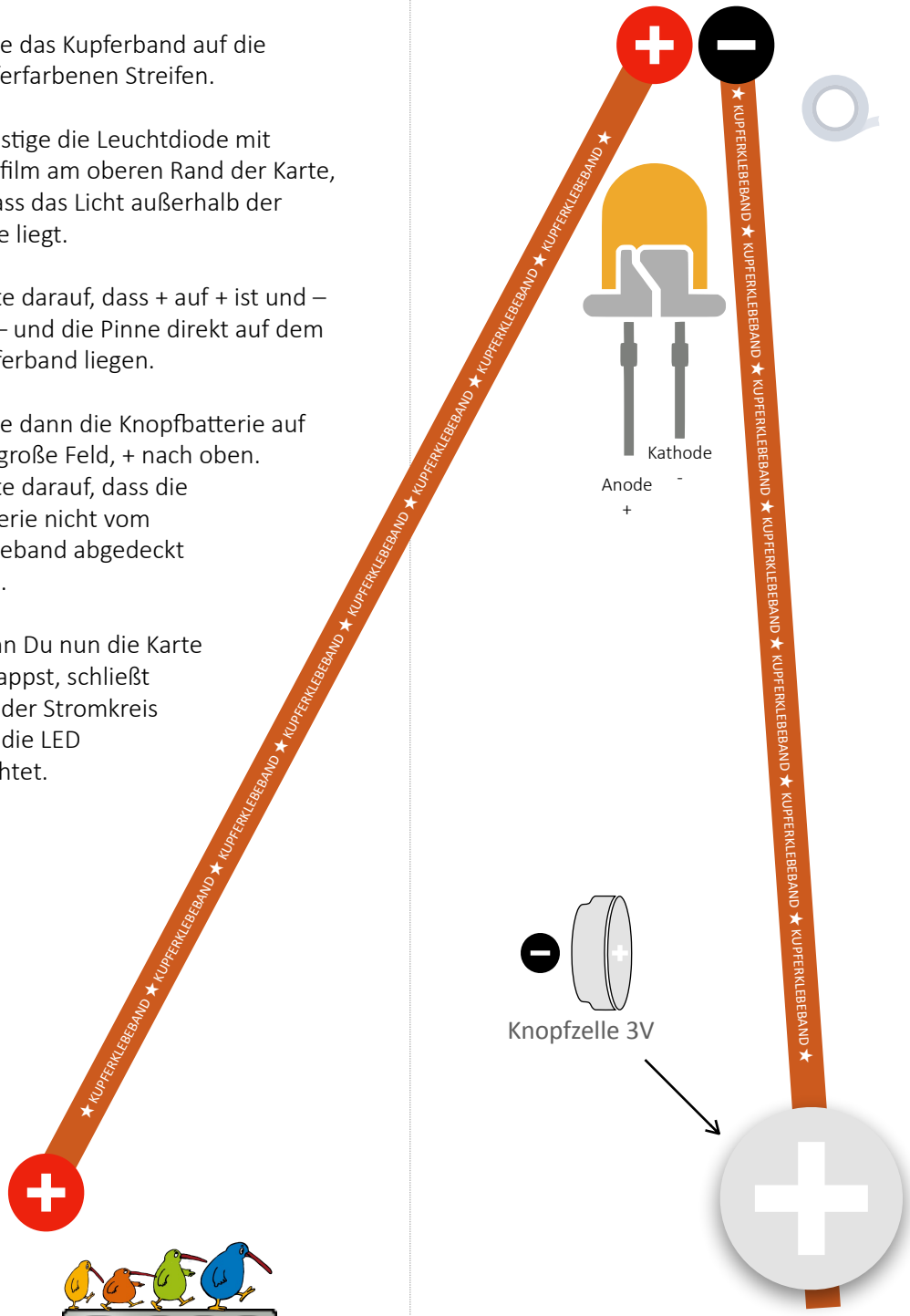

CC BY NC SA